

INVERTER NO PROBLEM

Ho "automatizzato" la soluzione di Fabry mettendo al posto di un deviatore un relè a 2 contatti con bobina a 220V. In pratica, quando la tensione proviene dalla rete il relè si eccita e porta i contatti sulla 220V di rete, quando di stacca l'alimentazione il relè va a riposo e connette la linea dell'inverter all'impianto. Da notare che se l'inverter rimane acceso anche quando si è connessi alla rete la corrente viene prelevata comunque dalla rete. Costo del relè e zoccolo circa 7 euro.

